



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL · MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA · UFV  
CAMPUS FLORESTAL

## **Trabalho 2 - ISL**

### **Máquina de Estado Finito**


INGRED FONSECA DE ALMEIDA [EF 04691]  
MARIA CLARA BRAGA ARAÚJO VIANA [EF04667]  
MIGUEL RIBEIRO [EF04680]  
RAFAELA TOLEDO DOLABELLA [EF04665]

# Sumário

<b>1. Introdução</b>	<b>3</b>
<b>2. Desenvolvimento</b>	<b>6</b>
2.1 tp.v	6
2.2 README.txt	4
<b>3. Resultados e Conclusão</b>	<b>12</b>


## 1. Introdução

O projeto consiste em descrever um hardware usando **Verilog** de uma Máquina de Estados de Moore. A máquina terá entradas de 8 bits, como mostra a imagem a seguir:

 

**Figura 1** - Detalhamento da entrada.

Um bit de controle, que caso 0 não envia a informação para frente e caso 1 siga para o próximo estado e os outros 7 bits são uma decodificação de um display de 7 segmentos (Figura 2)

 

**Figura 2** - Modelo display de 7 segmentos.


Assim, cada grupo recebeu uma tabela com 8 entradas (Figura 3). Sendo as 5 primeiras de estados intermediários da nossa máquina de estado e as outras 3 de estados finais.

Grupo	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8
3								
	0100000	0000100	0111100	0011010	0101110	0001001	0110101	0010011

**Figura 3** - Decodificação das entradas para cada estado do display para binário.

Foi descrito que o bloco inicial poderia seguir para qualquer estado intermediário, dado na primeira entrada. Essa entrada poderia ser corrigida, porém esses estados intermediários só poderiam passar para o estado anterior ou próximo (caso existam), caso contrário seguiria para o estado final de saída inválida. A segunda entrada deveria ser um dos estados finais, os três primeiros estados só poderiam seguir para a saída 1 e os dois últimos para a saída 2, e todos para a saída inválida, seja pela entrada sendo a decodificação do display dessa saída ou com entradas descritas anteriormente. Para

visualização desse processo foi feito um diagrama (Figura 4).

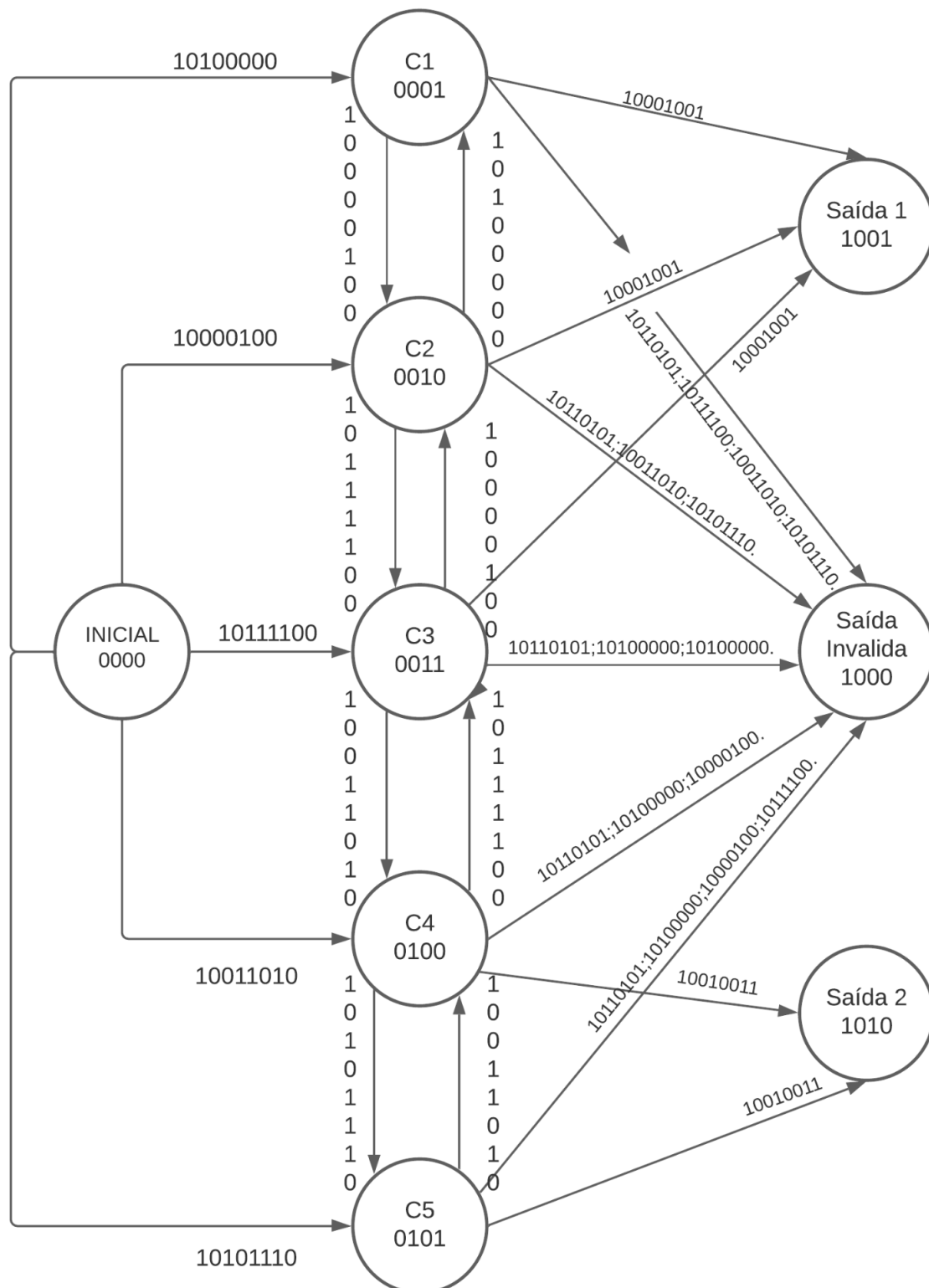

**Figura 4** - Diagrama da máquina de estados (feito pela plataforma Lucid).

A cada passo da máquina deverá ter uma saída no terminal seguindo a Tabela 1.

Saída	Estado
0000	Estado inicial
0001	Estado 1 (Letra 1)
0010	Estado 2 (Letra 2)
0011	Estado 3 (Letra 3)
0100	Estado 4 (Letra 4)
0101	Estado 5 (Letra 5)
1000	Mensagem Falsa, Invalido
1001	Saída 1, Ação
1010	Saída 2, Horário

**Tabela 1** - Valores de saída

## 2. Desenvolvimento

### 2.1 tp.v

Primeiramente, é iniciado o módulo nomeado `Maquina_estados`, onde declaramos as variáveis `entrada`, `clock`, `reset` e `saída`. Em seguida, define-se os outputs e inputs com as variáveis anteriormente declaradas. `Clock`, `reset` e `entrada` são inputs, sendo a entrada de 8bits, enquanto a saída é um output de 4bits. Abaixo, são declarados os parâmetros onde se atribui o valor dos estados, sendo eles: `inicial`, `C1`, `C2`, `C3`, `C4`, `C5`, `saida1`, `saida2` e `saida_invalida`, depois setamos o estado atual e o `proximo_estado` como sendo dois registradores de 8bits.

```

module Maquina_estados(entrada,clock,reset,saida);
    //Inputs e Outputs
    input clock;
    input reset;
    input[7:0] entrada;
    output reg[3:0] saida;

    //Valor dos estados
    parameter
        Inicial =      0,
        C1 =           1,
        C2 =           2,
        C3 =           3,
        C4 =           4,
        C5 =           5,
        Saida1 =        6,
        Saida2 =        8,
        Saida_invalida = 7;

    //Declara o estado atual e próximo
    reg [7:0] estado_atual;
    reg [7:0] proximo_estado;

```

**Figura 5** - Parte 1 do código: Declaração de variáveis.

Em seguida, iniciamos um bloco always onde usamos a instrução case que verifica se a expressão fornecida corresponde a uma entre as outras expressões dentro da lista e das ramificações, e então especificamos todos os casos de entrada e verificamos se correspondem a expressão. Fazemos as verificações para cada possível caso de entrada, e para construir este case nos baseamos no diagrama (Figura 4), onde seguimos as linhas e analisamos os possíveis caminhos.

```

always @(estado_atual , entrada)
begin
    proximo_estado = estado_atual;
case(estado_atual)
Inicial:begin
    if(entrada==8'b10100000)
        proximo_estado = C1;
    if(entrada==8'b10000100)
        proximo_estado = C2;
    if(entrada==8'b10111100)
        proximo_estado = C3;
    if(entrada==8'b10011010)
        proximo_estado = C4;
    if (entrada==8'b10101110)
        proximo_estado = C5;
end
C1:begin

    if(entrada==8'b10000100)
        proximo_estado = C2;
    if(entrada==8'b10111100)
        proximo_estado = Saida_invalida; //C3
    if(entrada==8'b10011010)
        proximo_estado = Saida_invalida; //C4
    if(entrada==8'b10101110)
        proximo_estado = Saida_invalida; //C5
    if(entrada==8'b10110101)
        proximo_estado = Saida_invalida;
    if(entrada==8'b10001001)
        proximo_estado = Saida1;
end
C2:begin

```

**Figura 6** - Parte 2 do código: Bloco always (estados Inicial e C1).



```

end
C2:begin
    if(entrada==8'b10111100)
        proximo_estado = C3;
    if(entrada==8'b10100000)
        proximo_estado = C1;
    if(entrada==8'b10011010)
        proximo_estado = Saida_invalida; //C4
    if(entrada==8'b10101110)
        proximo_estado = Saida_invalida; //C5
    if(entrada==8'b10110101)
        proximo_estado = Saida_invalida;
    if(entrada==8'b10001001)
        proximo_estado = Saida1;
    end
C3:begin
    if (entrada==8'b10100000)
        proximo_estado = Saida_invalida; // C1
    if(entrada==8'b10000100)
        proximo_estado = C2;
    if(entrada==8'b10011010)
        proximo_estado=C4;
    if(entrada==8'b10101110)
        proximo_estado= Saida_invalida; // C5
    if(entrada==8'b10001001)
        proximo_estado = Saida1;
    if(entrada==8'b10110101)
        proximo_estado=Saida_invalida;
    end

```

**Figura 7** - Parte 3 do código: Bloco always (estados C2 e C3).

```

C4:begin
    if(entrada==8'b10100000)
        proximo_estado=Saida_invalida; //C1
    if(entrada==8'b10000100)
        proximo_estado=Saida_invalida; //C2
    if(entrada==8'b10111100)
        proximo_estado=C3;
    if(entrada==8'b10101110)
        proximo_estado=C5;
    if(entrada==8'b10010011)
        proximo_estado=Saida2;
    if(entrada==8'b10110101)
        proximo_estado=Saida_invalida;
    end
C5:begin
    if(entrada==8'b10100000)
        proximo_estado=Saida_invalida; //C1
    if(entrada==8'b10000100)
        proximo_estado=Saida_invalida; //C2
    if(entrada==8'b10111100)
        proximo_estado=Saida_invalida; //C3
    if(entrada==8'b10011010)
        proximo_estado=C4;
    if(entrada==8'b10010011)
        proximo_estado=Saida2;
    if(entrada==8'b10110101)
        proximo_estado=Saida_invalida;
    end
endcase
end

```

**Figura 8** - Parte 4 do código: Bloco always (estados C4 e C5).

Por fim, iniciamos o module do testbench, onde declaramos os registradores e fios usados no teste e chamamos a função `Maquina_estados` passando os parâmetros anteriormente declarados. Na imagem abaixo é possível ver que o bloco initial begin onde o programa percorre os estados. E por fim, mostramos no terminal os valores de entrada e saída de cada caso.

```

module testbench; //testbench
// Inputs
reg [7:0]entrada;
reg clock;
reg reset;
// Outputs
wire [3:0]saida;

Maquina_estados uut (.entrada(entrada), .clock(clock), .reset(reset), .saida(saida)); //chamada da função

initial begin //funcionamento do clock
    clock = 0;
    forever #10 clock = ~clock;
end

initial begin
    $display("\nInicial => C1 => C2 => C3 => C4 => C5 => C4 => C3 => C2 => C1 => Saida1"); //entradas
    entrada = 0;
    reset = 1; //reseta a máquina
    #10; reset = 0; //começa a percorrer os estados
    #20; entrada = 8'b10100000; //C1
    #20; entrada = 8'b10000100; //C2
    #20; entrada = 8'b10111100; //C3
    #20; entrada = 8'b10011010; //C4
    #20; entrada = 8'b10101110; //C5
    #20; entrada = 8'b10011010; //C4
    #20; entrada = 8'b10111100; //C3
    #20; entrada = 8'b10000100; //C2
    #20; entrada = 8'b10100000; //C1
    #20; entrada = 8'b10001001; //Saida1
    #20; $finish;
end

```

**Figura 9** - Parte 5 do código: Testbench.

```

initial begin
    $display("====="); //imprime as saídas de cada estado no terminal
    $display("| ENTRADA || SAIDA |");
    $monitor("| %8b || %4b |",entrada,saida);
end
endmodule

```

**Figura 10** - Parte 6 do código: Comando para saída.

## 2.2 README.txt

Neste arquivo de texto, especificamos os comandos necessários para compilar o arquivo tp1 e executar para que seja possível visualizar as saídas no terminal.

```
≡ README.txt X
tp02 > ≡ README.txt
1  Comando para compilar o arquivo:
2  | iverilog -o tp2 tp2.v
3
4  Comando para rodar o arquivo:
5  | vvp tp2
```

Figura 11- Comandos para compilação.

## 4. Resultados e Conclusão

Após rodar o código, com três versões de entradas diferentes, temos as tabelas a seguir (Figura 11, Figura 12 e Figura 13) que é printada no terminal a partir do código da Figura 10, que mostra o caminho de estados percorridos, a entrada e por fim a saída.

```
Inicial => C1 => C2 => C3 => C4 => C5 => C4 => C3 => C2 => C1 => Saída1
=====
| ENTRADA || SAIDA |
| 00000000 || 0000 |
| 10100000 || 0001 |
| 10000100 || 0010 |
| 10111100 || 0011 |
| 10011010 || 0100 |
| 10101110 || 0101 |
| 10011010 || 0100 |
| 10111100 || 0011 |
| 10000100 || 0010 |
| 10100000 || 0001 |
| 10001001 || 1001 |
tp2.v:174: $finish called at 230 (1s)
```

Figura 11- Saída terminal Saída1.

```

Inicial => C5 => C4 => C3 => C2 => C1 => C2 => C3 => C4
=====
| ENTRADA || SAIDA |
| 00000000 || 0000 |
| 10101110 || 0101 |
| 10011010 || 0100 |
| 10111100 || 0011 |
| 10000100 || 0010 |
| 10100000 || 0001 |
| 10000100 || 0010 |
| 10111100 || 0011 |
| 10011010 || 0100 |
| 10101110 || 0101 |
| 10010011 || 1010 |
tp2.v:190: $finish called at 230 (1s)

```

**Figura 12-** Saída terminal Saída2.

```

Inicial => C5 => C4 => C2 => Saida_Invalida
=====
| ENTRADA || SAIDA |
| 00000000 || 0000 |
| 10101110 || 0101 |
| 10011010 || 0100 |
| 10000100 || 1000 |
tp2.v:199: $finish called at 90 (1s)

```

**Figura 13-** Saída terminal Saída\_Invalida.